

1 D4 - TEKKOM B

Conditional dan Selected Signal Assignment Statement



Nama : Septian Bagus Jumanoro
Kelas : 1 – D4 Teknik Komputer B
NRP : 3221600039
Dosen : Reni Soelistijorini B.Eng., MT.
Mata Kuliah : Praktikum Rangkaian Logika 2
Hari/Tgl. Praktikum : Jumat, 25 Maret 2022

1. Tujuan

- Mahasiswa dapat membuat program VHDL dengan *Conditional dan Selected Signal Assignment Statement*
- Mahasiswa dapat membuat dan mendisain dalam rangkaian priority encoder dan decoder mendisain rangkaian dari persamaan boolean
- Mahasiswa dapat membuat simulasi testbench dari rangkaian logika.

2. Teori

Concurrent Signal Assignment Statements

Sebuah *concurrent signal assignment statement* adalah proses yang berisi hanya *statement* tersebut. Sebuah *statement* dieksekusi secara paralel dengan *concurrent statement* yang lain atau proses lainnya. Terdapat 3 macam *concurrent signal statements* : *signal assignment* sederhana, kondisional *signal statement*, dan *signal statement* terpilih.

Statement ini adalah versi *concurrent* dari sekuensial *signal assignment statement* dan mempunyai bentuk yang sama dengan ini. Sebagai versi sekuensial, *concurrent assignment* mendefinisikan *driver* baru untuk sinyal yang ditetapkan. Sebuah *concurrent assignment statement* muncul diluar sebuah proses, di dalam sebuah arsitektur. Sebuah *concurrent assignment statement* menyajikan bentuk yang disederhanakan dari proses penulisan dan itu setara dengan proses yang berisi *sequential assignment statement* tunggal. Pendeskripsian dari *full adder* bisa jadi dapat disederhanakan dengan menggunakan *concurrent assignment statements*, seperti yang ditunjukkan Script 3.1

```
entity add_1 is
    port( a, b, cin: in bit
        ;
          s, cout: out bit
        );
end add_1;

architecture concurrent of
    add_1 is
        signal s1, s2, s3, s
        . . .
```

```

begin
    s1 <= b xor cin; s
    2 <= a and b;

    s3 <= a and cin; s
    4 <= b and cin; s
    <= a xor s1;

    cout <= s2 or s3 or s4; end
concurrent ;

```

Script 3. 1. Full Adder

Seperti yang dapat diamati dari contoh sebelumnya, *concurrent assignment statements* muncul secara langsung di dalam arsitektur, bukan di dalam proses. Urutan dimana *statements* ditulis adalah tidak relevan. Pada simulasi, semua *statements* dieksekusi pada siklus simulasi yang sama. Pada kasus proses, aktivitas mereka ditentukan dari perubahan sinyal pada list sensitivitas mereka atau dengan menemui sebuah *wait statement*. Pada kasus *concurrent assignment statements*, perubahan dari berbagai sinyal yang muncul pada sisi kanan dari simbol assignment mengaktifasi eksekusi *statement*, tanpa secara gambling menspesifikasikan list sensitivitas. Aktivasi dari *assignment statement* merupakan aktivasi *independent* dari *concurrent statements* lainnya didalam arsitektur. Sebuah *concurrent assignment statement* digunakan untuk pendeskripsian *dataflow*.

Dengan mensintesis *statements* tersebut, rangkaian kombinasi telah ditentukan.

Catatan

- Jika ada beberapa *concurrent signal assignment* untuk sinyal yang sama di dalam satu arsitektur, multi *driver* akan dibuat untuk sinyal tersebut. Pada kasus ini, fungsi resolusi juga telah ditentukan sebelumnya oleh *user* untuk tipe sinyal. Sebagai oposisi untuk *concurrent assignment*, jika suatu proses berisi beberapa sekuensial *assignments* untuk sinyal yang sama, maka hanya *assignment* terakhir yang akan efektif.

a. Conditional Signal Assignment Statement.

Kondisional *assignment statement* secara fungsional sama dengan kondisional *if statement* dan memiliki sintak sebagai berikut:

```
signal <= [expression when condition else ...]expression;
```

Nilai dari salah satu ekspresi sumber ditetapkan untuk sinyal target. Ekspresi yang ditetapkan akan menjadi yang pertama yang memiliki kondisi *Boolean* benar (*true*). Ketika mengeksekusi sebuah kondisional *assignment statement*, kondisinya diuji sesuai urutan dimana mereka ditulis. Ketika kondisi sinyal pertama yang dievaluasi bernilai benar (*true*), maka ekspresi yang berkaitan ditetapkan pada sinyal target. Jika tidak ada satupun kondisi yang bernilai benar (*true*), maka ekspresi yang berkaitan dengan *else clause* lah yang ditetapkan pada sinyal target. Perbedaan antara kondisional *assignment statement* dan kondisional *if-statement* (pernyataan pengandaian) adalah sebagai berikut :

- Pada kondisional *assignment statement* adalah sebuah *concurrent statement* (*statement* bersamaan), oleh sebab itu dapat digunakan di dalam sebuah arsitektur, sedangkan *if statement* adalah *sekuensial statement* dan dapat digunakan hanya di dalam proses.
- Kondisional *assignment statement* hanya dapat digunakan untuk menetapkan nilai untuk sinyal, sedangkan *if statement* dapat digunakan untuk mengeksekusi *sekuensial statement* manapun.

```
entity xor2 is
    port(
        a, b: in bit;
        x: out bit);
end xor2;


architecture arch1_xor2 of xor2 is
begin
    x <= '0' when a = b else
        '1';
end arch1_xor2;
```

Script 3. 2 Mendefinisikan sebuah arsitektur menggunakan kondisional *assignment statement*.

Kondisional *signal assignment statement* di implementasikan oleh *multiplexer* yang memilih salah satu sumber ekspresi. Gambar 3.1 menyajikan rangkaian yang di *generate* untuk pernyataan berikut:

```
s <= a xor b when c = '1' else
not (a xor b);
```

Rangkaian pada Gambar 3.1 awalnya di *generate* oleh sintetis *tool*, tetapi kesetaraan operator akan diminimalkan nanti untuk koneksi yang sederhana, jadi sinyal c tersebut akan mengontrol *multiplexer* secara langsung.

 


Gambar 3. 1. Conditional *signal assignment statement* sintetis.

Contoh sebelumnya adalah bentuk yang paling sederhana dari kondisional *signal assignment*, dengan hanya satu kondisi yang diuji. Contoh lain, dimana 2 kondisi diujikan, sebagai berikut

```
z <= a when s0 = '1' else
    b when s1 = '1' else
    c;
```

Kondisi tersebut dievaluasi secara berurutan, jadi ekspresi pertama yang memiliki kondisi benar (*true*) akan dipilih. Ini setara dengan kasus pada *hardware* untuk seri 2 *multiplexer*, dengan kondisi yang pertama mengontrol *multiplexer* yang terdekat pada *output*. Rangkaian untuk contoh ini diilustrasikan pada Gambar 2.1. Untuk rangkaian ini, kondisinya telah dioptimasi, sehingga sinyal s0 dan s1 mengontrol *multiplexer* secara langsung. Dari rangkaian ini, dapat dilihat bahwa ketika s0 adalah '1', lalu sinyal a dipilih terlepas dari nilai s1. Jika s0 adalah '0', lalu s1 memilih antara *input* b dan c.

 


Gambar 3. 2. Sintetis dari 2 kondisional signal assignment statement.

Jika ada banyak cabang, rantai panjang dari *multiplexer* akan menghasilkan secara sintetis. Aspek ini harus dipertimbangkan didalam desain : semakin nanti ekspresi sumber muncul pada *selection list*, semakin banyak *multiplexer* sinyal dari ekspresi ini yang akan melewati rangkaian sintetis.

Setiap kondisi pada kondisional *signal assignment statement* diasumsikan menjadi *independent* dari yang lain nya ketika mensintesis *statement* ini. Ini berarti bahwa jika kondisi nya *dependent* (contohnya, mereka berdasarkan sinyal yang sama), hal itu memungkinkan bahwa tidak akan ada optimasi yang muncul. Contohnya:

```
z <= a when sel = '1' else
  b when sel = '0' else
  c;
```

Pada contoh ini, kondisi kedua adalah *dependent* terhadap kondisi pertama. Nyatanya, pada cabang kedua, sinyal *sel* hanya dapat bernilai '0'. Sehingga, kondisi kedua adalah sia – sia (redundansi) dan pada *else* cabang terakhir tidak dapat diraih. Kondisional *signal statement* ini akan tetap diimplementasikan oleh 2 *multiplexer*, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.3.

 

Gambar 3. 3. Kondisional *signal statement* sintetis dengan cabang redundansi.

Pada kasus contoh sederhana sebelumnya, sangat memungkinkan bahwa *tool* sintetis akan mengeliminasi *multiplexer* redundansi, tetapi untuk contoh lebih kompleks tidak dapat dijamin. Alasan kenapa implementasi yang dioptimisasi tidak dapat ditentukan adalah bahwa pada kasus umum, mendeteksi kode VHDL yang tidak dapat dijangkau bukan lah tugas sederhana. Ketika suatu kondisi adalah

dependent terhadap lain nya, hal itu lebih menguntungkan untuk menggunakan *signal assignment* yang dipilih.

Contoh kondisional *signal assignment statement*.

1. Priority Encoder

Pada contoh pertama adalah priority encoder. Priority encoder memiliki 4 *requests* r(4), r(3), r(2), dan r(1), yang dikelompokkan sebagai *r input* 4-bit tunggal, dan r(4) memiliki prioritas tertinggi. *Output* nya adalah kode biner dari urutan *request* tertinggi. Tabel fungsi ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kode HDL ditunjukkan pada script 3.3.

Tabel 3. 1 Fungsi dari 4-request priority encoder

input r	output pcode
1 - - -	100
0 1 - -	011
0 0 1 -	010
0 0 0 1	001
0 0 0 0	000

Pada kode, pertama, cek r(4) dan tandai “100” pada kode jika itu ditekan kan. Lalu dilanjutkan mengecek r(3) *request* jika r(4) tidak ditekan kan dan mengulang prosesnya sampai semua *request* di uji.

```
entity prio_encoder is
    Port ( r : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 1);
          pcode : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end prio_encoder;

architecture cond_arch of prio_encoder is
begin
    pcode <= "100" when (r(4)='1') else
              "011" when (r(3)='1') else
              "010" when (r(2)='1') else
              "001" when (r(1)='1') else
              "000";
end cond_arch;
```

Script 3. 3 Priority encoder using a conditional signal assignment statement

2. n-to-2ⁿ binary decoder

n-to-2ⁿ binary decoder menekan kan 1 bit dari 2ⁿ-bit *output* tergantung dari kombinasi *input*. Tabel fungsi 2-4 decoder ditunjukkan pada Tabel 3.5. rangkaian nya juga memiliki kontrol sinyal, **en**, yang meng-*enable* fungsi decoding ketika ditekankan. Kode HDL ditunjukkan pada *script* 3.4. Kode pertama nya mengecek apakah **en** ditekan kana tau tidak. Jika kondisi **salah** (en = '1'), maka akan menngetes 4 kombinasi biner secara berurutan.

```
entity decoder_2_4 is
    Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          en : in  STD_LOGIC;
          y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end decoder_2_4;

architecture cond_arch of decoder_2_4 is
begin
    y <= "0000" when (en='0') else
        "0001" when (a="00") else
        "0010" when (a="01") else
        "0100" when (a="10") else
        "1000";    -- a="11"
end cond_arch;
```

Script 3. 4 Binary decoder menggunakan kondisional signal assignment statement

b. Selected Signal Assignment Statement.

Seperti kondisional *signal assignment statement*, *signal assignment statement* terpilih membolehkan untuk memilih sumber ekspresi berdasarkan kondisi. Perbedaan nya adalah bahwa *signal assignment statement* yang terpilih menggunakan kondisi tunggal untuk memilih diantara beberapa opsi. *statement* ini secara fungsional setara dengan kasus sekuensial *statement*. Sintaknya sebagai berikut

```
with selection_expression select
    signal <= expression_1 when options_1,
    ...
    expression_n when options_n,
    [expression when others];
```

Suatu sinyal target ditetapkan suatu nilai dari salah satu ekspresi. Ekspresi yang terpilih adalah yang pertama dari beberapa ekspresi yang memiliki

pilihan termasuk nilai dari ekspresi pilihan. Suatu sintak pilihan sama dengan *case statement*. Sehingga, setiap pilihan bisa jadi disajikan oleh nilai individual atau oleh satu set nilai. Jika suatu pilihan disajikan oleh satu set nilai, maka nilai individual dari set nilai tersebut juga ditentukan, terlepas dari symbol “|”, atau nilai jangkauan, atau kombinasi dari itu. Tipe dari pilihan ekspresi menentukan tipe dari setiap pilihan.

Semua nilai dari *range* ekspresi pilihan harus di *cover* oleh satu pilihan. Pilihan terakhir bisa jadi diindikasikan oleh *keyword* lainnya, yang menspesifikasikan semua nilai dari *range* ekspresi pilihan yang tidak di *cover* oleh opsi sebelumnya.

Berikut beberapa batasan (*constraints*) untuk pilihan yang bervariasi :

- Nilai dari pilihan (*options*) tidak dapat tumpang tindih satu sama lain.
- Jika pilihan (*option*) lain hilang, semua nilai dari ekspresi pilihan (*selection expression*) yang memungkinkan harus di *cover* oleh suatu set pilihan.

Catatan

- Pilihan pada *signal assignment* yang dipilih adalah terpisah dari koma.

```
entity xor2 is
    port(
        a, b: in bit;
        x: out bit);
end xor2;

architecture arch_xor2 of xor2 is
    signal temp: bit_vector (1 downto 0);
begin
    temp <= a & b;
    with temp select
        x <= '0' when "00",
        x <= '1' when "01",
```

Script 3.5, Dua input gerbang XOR dimodifikasi untuk menggunakan *signal assignment* terpilih

Contoh Selected signal assignment statement.

Priority Encoder

Kode untuk priority encoder ditunjukkan script 3.6. isi deklarasi adalah identik dengan yang ada pada script 3.4 dan dihilangkan.

```
entity prio_encoder is
  Port ( r : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 1);
        pcode : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end prio_encoder;

architecture sel_arch of prio_encoder is
begin
  with r select
    pcode <= "100" when "1000"|"1001"|"1010"|"1011"|"1100"|"1101"|"1110"|"1111",
             "011" when "0100"|"0101"|"0110"|"0111",
             "010" when "0010"|"0011",
             "001" when "0001",
             "000" when others;    -- r="0000"
end sel_arch;
```

Script 3. 6 Priority encoder using a selected signal assignment statement

3. n-to-2ⁿ binary decoder

Kita menggabungkan **en** dan **a** untuk membentuk sinyal 3-bit, **s**, dan menggunakan itu sebagai sinyal pilihan. Kode yang tersisa, mendaftar kemungkinan kombinasi secara menyeluruh dan nilai *output* yang terkait.

```
entity decoder_2_4 is
  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        en : in  STD_LOGIC;
        y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end decoder_2_4;

architecture sel_arch of decoder_2_4 is
  signal s: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  s <= en & a;
  with s select
    y <= "0000" when "000"|"001"|"010"|"011",
         "0001" when "100",
         "0010" when "101",
         "0100" when "110",
         "1000" when others;    -- s="111"
end sel_arch;
```

Script 3. 7 Binary decoder using a selected signal assignment statement

3. Peralatan

1. PC yang sudah terinstal ISE 13.1
2. Xilinx Spartan 3
3. Downloader JTAG USB
4. Power Suplly 5volt

4. Langkah Percobaan

- Tuliskan program VHDL dari script 3.3, 3.4, 3.6 dan 3.7.
- Tampilkan RTL Schematics dari masing-masing program
- Buatlah simulasi dari masing-masing program.
- Pada simulasi tampilkan semua kondisi *input*-nya.


5. Hasil Percobaan

➤ Script 3.3

Kode program VHDL

```
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity prio_encode_vhdl is
24     port (
25         r : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 1);
26         pcode : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
27     );
28
29 end prio_encode_vhdl;
30
31 architecture cond_arch of prio_encode_vhdl is
32 begin
33     pcode <= "100" when (r(4) = '1') else
34             "011" when (r(3) = '1') else
35             "010" when (r(2) = '1') else
36             "001" when (r(1) = '1') else
37             "000";
38
39 end cond_arch;
```

RTL Schematik

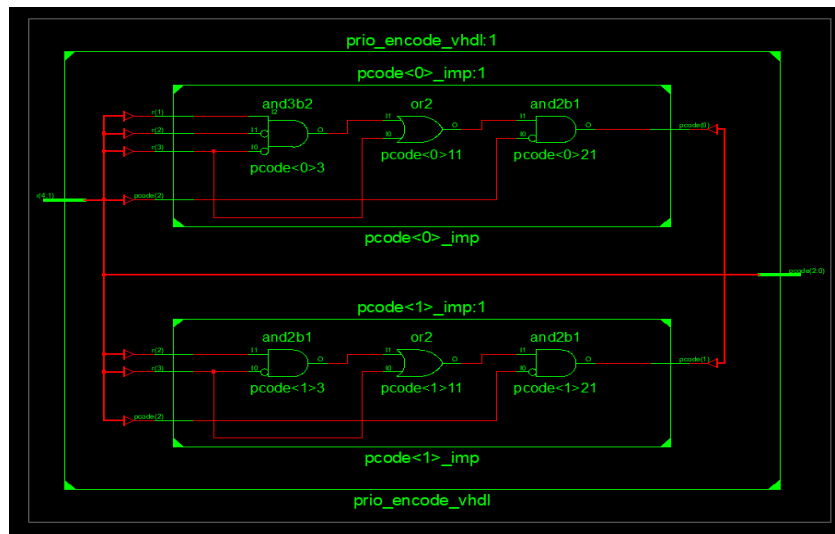

Code Program TestBench

```

27 -----
28 LIBRARY ieee;
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30
31 -- Uncomment the following library declaration if using
32 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
33 --USE ieee.numeric_std.ALL;
34
35 ENTITY Tugas3_tb IS
36 END Tugas3_tb;
37
38 ARCHITECTURE behavior OF Tugas3_tb IS
39
40     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41
42     COMPONENT prio_encoder_1
43     PORT(
44         r : IN std_logic_vector(4 downto 1);
45         pcode : OUT std_logic_vector(2 downto 0)
46     );
47     END COMPONENT;
48
49
50     --Inputs
51     signal r : std_logic_vector(4 downto 1) := (others => '0');
52
53     --Outputs
54     signal pcode : std_logic_vector(2 downto 0);


```

```

60
61 BEGIN
62
63 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
64 uut: prio_encoder_1 PORT MAP (
65     r => r,
66     pcode => pcode
67 );
68
69 -- Stimulus process
70 stim_proc: process
71 begin
72     wait for 20 ns;
73     r <= "0000";
74     wait for 20 ns;
75     r <= "0001";
76     wait for 20 ns;
77     r <= "0010";
78     wait for 20 ns;
79     r <= "0011";
80     wait for 20 ns;
81     r <= "0100";
82     wait for 20 ns;
83     r <= "0101";
84     wait for 20 ns;
85     r <= "0110";
86     wait for 20 ns;
87     r <= "0111";
88
89     wait for 20 ns;
90     r <= "1000";
91     wait for 20 ns;
92     r <= "1001";
93     wait for 20 ns;
94     r <= "1010";
95     wait for 20 ns;
96     r <= "1011";
97     wait for 20 ns;
98     r <= "1100";
99     wait for 20 ns;
100    r <= "1101";
101    wait for 20 ns;
102    r <= "1110";
103    wait for 20 ns;
104    r <= "1111";
105    wait for 20 ns;
106    r <= "0000";
107 end process;
108 END;
109

```

Timing Diagram

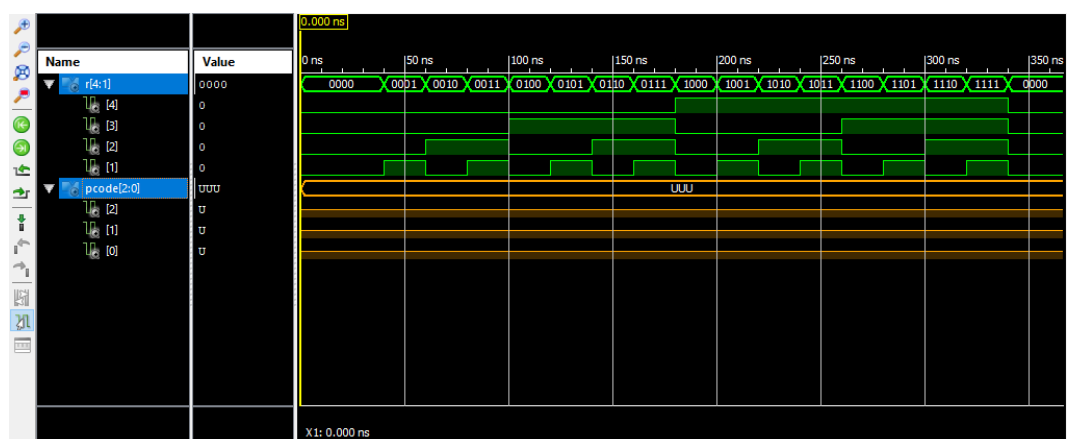

➤ Script 3.4


Kode program VHDL

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity binary_decoder_vhdl is
24     port (
25         a : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
26         en : in STD_LOGIC;
27         y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
28     );
29 end binary_decoder_vhdl;
30
31 architecture Behavioral of binary_decoder_vhdl is
32 begin
33     y <= "0000" when (en = '0') else
34         "0001" when (a = "00") else
35         "0010" when (a = "01") else
36         "0100" when (a = "10") else
37         "1000"; --a = "11"
38 end Behavioral;

```

RTL Schematik

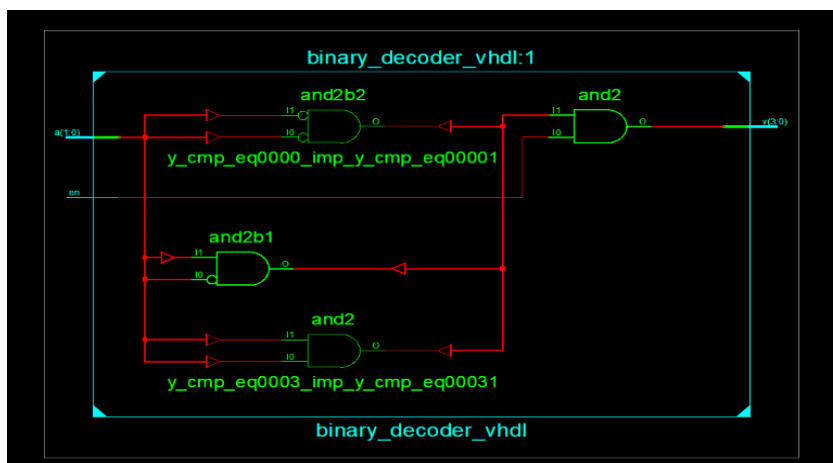

Kode Program TestBench

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY Tugas3_tb IS
5  END Tugas3_tb;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF Tugas3_tb IS
8
9      COMPONENT tiga_empat
10     PORT(
11         a : IN std_logic_vector(1 downto 0);
12         en : IN std_logic;
13         y : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
14     );
15     END COMPONENT;
16
17     --Inputs
18     signal a : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
19     signal en : std_logic := '0';
20
21     --Outputs
22     signal y : std_logic_vector(3 downto 0);
23
24 BEGIN
25
26     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
27     uut: tiga_empat PORT MAP (
28


```

```

29         a => a,
30         en => en,
31         y => y
32     );
33
34     -- Stimulus process
35     stim_proc1: process
36     begin
37         wait for 50 ns;
38         a(0) <= not a(0);
39     end process;
40
41     stim_proc2: process
42     begin
43         wait for 100 ns;
44         a(1) <= not a(1);
45     end process;
46
47     en_proc: process
48     begin
49         wait for 200 ns;
50         en <= not en;
51     end process;
52 END;
53

```

Timing Diagram

 

➤ Script 3.6


Code program VHDL

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity prio_encoder2_vhdl is
24     port (
25         r : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 1);
26         pcode : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)
27     );
28 end prio_encoder2_vhdl;
29
30 architecture Behavioral of prio_encoder2_vhdl is
31 begin
32     with r select
33         pcode <= "100" when "1000"|"1001"|"1010"|"1011"|"1100"|"1101"|"1110"|"1111",
34                 "011" when "0100"|"0101"|"0110"|"0111",
35                 "010" when "0010"|"0011",
36                 "001" when "0001",
37                 "000" when others; --r = "0000"
38 end Behavioral;
39

```

RTL Schematik

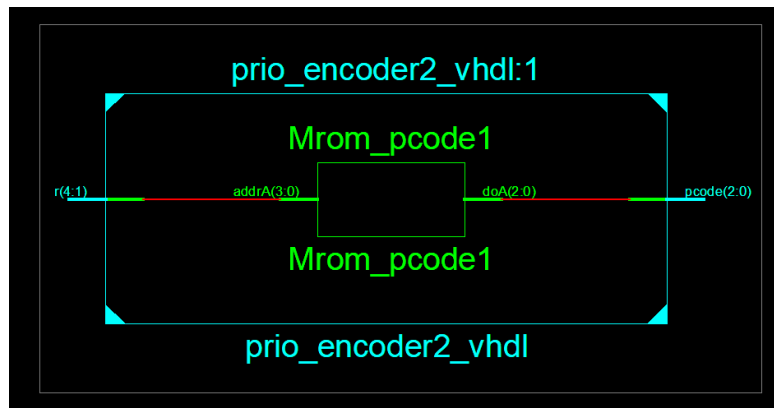


Kode Program TestBench

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY Tugast3_tb IS
5  END Tugast3_tb;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF Tugast3_tb IS
8
9      COMPONENT prio_encoder2
10     PORT(
11         r: IN std_logic_vector(4 downto 1);
12         pcode : OUT std_logic_vector(2 downto 0)
13     );
14     END COMPONENT;
15
16
17     --Inputs
18     signal r : std_logic_vector(4 downto 1) := (others => '0');
19
20     --Outputs
21     signal pcode : std_logic_vector(2 downto 0);
22
23 BEGIN
24
25     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
26     uut: prio_encoder2 PORT MAP (
27         r => r,
28         pcode => pcode
29     );
30
31     -- Stimulus process
32     stim_proc1: process
33     begin
34         r(1) <= not r(1);
35         wait for 10 ns;
36     end process;
37
38     stim_proc2: process
39     begin
40         r(2) <= not r(2);
41         wait for 20 ns;
42     end process;
43
44     stim_proc3: process
45     begin
46         r(3) <= not r(3);
47         wait for 40 ns;
48     end process;
49
50     stim_proc4: process
51     begin
52         r(4) <= not r(4);
53         wait for 80 ns;
54     end process;
55 END;
```


Timing Diagram

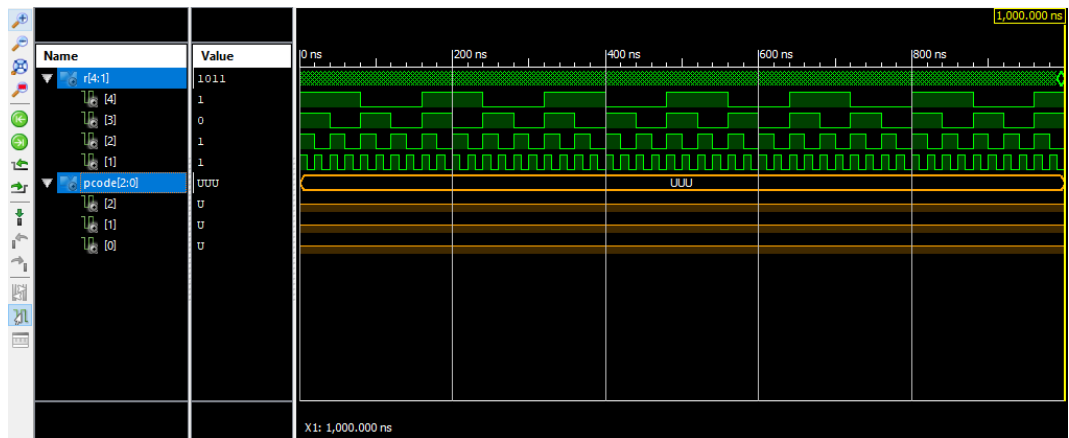

➤ Script 3.7


Code program VHDL

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 entity binary_decoder2_vhdl is
24     Port (
25         a : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
26         en : in STD_LOGIC;
27         y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
28     );
29 end binary_decoder2_vhdl;
30
31 architecture sel_arch of binary_decoder2_vhdl is
32     signal s : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
33 begin
34     s <= en & a;
35     with s select
36         y <= "0000" when "000" | "001" | "010" | "011",
37             "0001" when "100",
38             "0010" when "101",
39             "0100" when "110",
40             "1000" when others; -- s = "111"
41 end sel_arch;

```

RTL Schematik

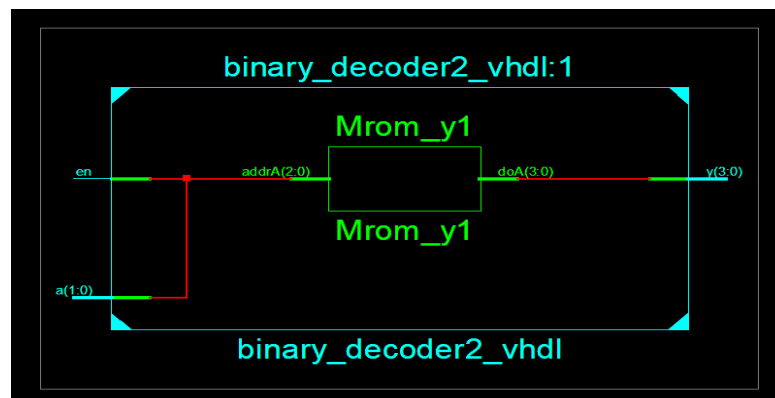


Kode Program TestBench

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY Tugas3_tb IS
5  END Tugas3_tb;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF Tugas3_tb IS
8
9      COMPONENT binary_decoder2
10     PORT(
11         a : IN std_logic_vector(1 downto 0);
12         en : IN std_logic;
13         y : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
14     );
15     END COMPONENT;
16
17     --Inputs
18     signal a : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
19     signal en : std_logic := '0';
20     --Outputs
21     signal y : std_logic_vector(3 downto 0);
22
23 BEGIN
24
25     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
26     uut: binary_decoder2 PORT MAP (
27         a => a,
28         en => en,
29         y => y
30     );
31
32     -- Stimulus process
33     stim_procl: process
34     begin
35         wait for 50 ns;
36         a(0) <= not a(0);
37     end process;
38
39     stim_proc2: process
40     begin
41         wait for 100 ns;
42         a(1) <= not a(1);
43     end process;
44
45     en_proc: process
46     begin
47         wait for 200 ns;
48         en <= not en;
49     end process;
50
51 END;
52
53

```

Timing Diagram

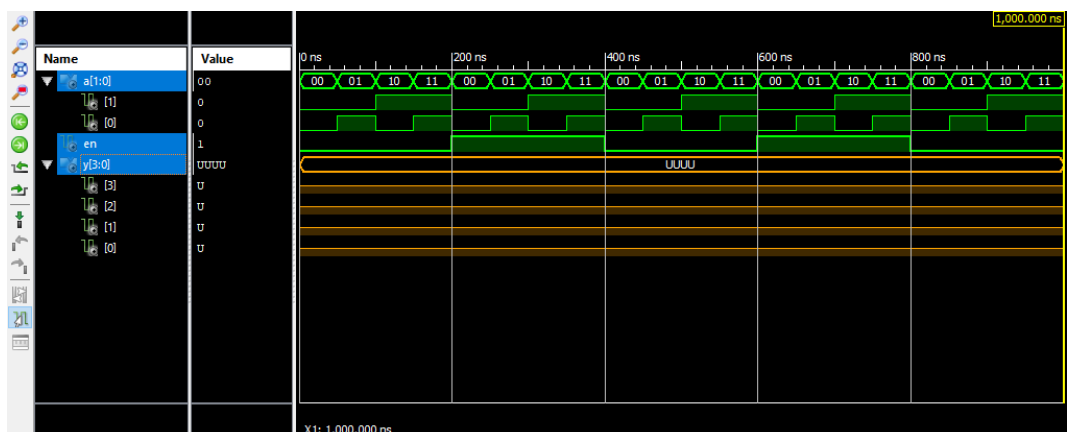

6. Analisa

No. _____
Date: _____

☐ Berdasarkan percobaan 3.3 diketahui bahwa program tersebut berfungsi sebagai priority encoder yang memiliki 4 sinyal dan 6 gerbang logika (2 AND, 2 OR, dan 2 AND utk output). Untuk outputnya sebagai berikut:

☐ •> 100 => output akan keluar jika inputnya 1100, 1101, 1010, 1011, 100, 1001, 1010, 1111

☐ •> 010 => output akan keluar jika inputnya 0101, 0111, 0110, 0100

☐ •> 001 => output akan keluar jika inputnya 0001

☐ •> 000 => output akan keluar jika inputnya tidak sesuai

☐ Pada percobaan 3.4 diketahui bahwa program tersebut berfungsi sebagai binary decoder yang terdapat sinyal enable. Untuk inputnya berasal dari biner dan outputnya berupa desimal. Pada saat menggunakan testbench output yang muncul :

INPUT				OUTPUT			
en	a(1)	a(0)	y(3)	y(2)	y(1)	y(0)	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	
1	0	1	0	0	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	

☐ Pada percobaan 3.6 diketahui bahwa program tersebut berfungsi sebagai priority encoder yang hampir sama dengan percobaan 3.3. Namun berbeda pada ketentuan isi dari input r nya.

☐ Pada percobaan 3.7 diketahui bahwa program tersebut berfungsi sebagai binary decoder yang hampir sama dengan percobaan 3.4. Namun perbedaan terdapat pada ketentuan isi dari en dan a(n) yang digabungkan menjadi signal s.

BOST

Referensi

1. FPGA Prototyping by VHDL Example. Xilinx Spartan-3. Pong P. Chu
2. Haskell, Richard and Darrin, *Learning By Example Using VHDL Advanced Digital Design With a NEXYS 2™ FPGA Board*, 2009, Oakland university Rochester, Michigan, ISBN 978-0-9801337-4-5.