

# 1 D4 - TEKKOM B

## FOR LOOP STATEMENT



Nama : Septian Bagus Jumanoro  
Kelas : 1 – D4 Teknik Komputer B  
NRP : 3221600039  
Dosen : Reni Soelistijorini B.Eng., MT.  
Mata Kuliah : Praktikum Rangkaian Logika 2  
Hari/Tgl. Praktikum : Jumat, 22 April 2022

## Percobaan 5 – For Loop Statement

---

### 1. Tujuan

Dapat melakukan pemrograman dasar VHDL menggunakan *for statement*

Dapat membuat rangkaian logika sederhana menggunakan *for statement*

### 2. Teori

#### *For loop Statement*

VHDL *for loop* digunakan untuk mendeskripsikan behavior dari beberapa system digital. Ekspresi forloop digunakan untuk sebuah proses perulangan. Bentuk umum dari for loop adalah

```
[label:] -- optional label
For <identifier> in <range> loop
    <sequential statement>
end loop[label]; -- optional label
```

Dalam *for loop statement* iterasi *counter* dan *range* di spesifikasikan. *Statement* yang berada di dalam *loop body* dieksekusi sedangkan *counter* berada dalam *range* tertentu. Setelah iterasi, *counter* ditugaskan ke nilai selanjutnya dari *range*. *Range* nya bisa jadi *ascending* (urutan naik), dispesifikasikan oleh kata kunci *to*, atau *descending* (urutan turun) yang dispesifikasikan oleh kata kunci ***downto***. *Range* ini dapat juga di spesifikasikan sebagai tipe atau *sub-tipe* pencacahan, ketika batasan *range* tidak disebutkan secara spesifik ***for loop statement***. Batasan *range* ditentukan oleh *compiler* dari tipe atau *sub-tipe* deklarasi.

***for loop statement*** di sript 5.1 menghitung kuadrat dari nilai integer antara 1 sampai 10, dan menyimpan mereka dalam array *i\_square*.

```
for i in 1 to 10 loop
    i_square (i) <= i * i ;
end loop;
```

Script 5. 1 for loop statement

pada contoh ini, iterasi *count* secara default bertipe ***integer***, karena tipe mereka belum didefinisikan secara eksplisit. Bentuk lengkap dari *domain* deklarasi untuk iterasi *count* adalah sama dengan tipenya:

### **for i in integer range 1 to 10 loop**

Di beberapa bahasa pemrograman, dalam nilai *loop* bisa jadi ditugaskan untuk iterasi *count* (dalam contoh sebelumnya, *i*). bahasa VHDL, bagaimanapun, tidak mengizinkan untuk memberi nilai pada iterasi *count* atau untuk menggunakan nya sebagai *input* atau *output* parameter dari sebuah prosedur. *Counter* bisa jadi digunakan di sebuah ekspresi asalkan nilainya tidak dimodifikasi. Aspek lain berhubungan dengan iterasi *count* yang tidak membutuhkan mendeklarasikan nya secara eksplisit di dalam prosesnya. *Counter* ini dideklarasikan secara implisit sebagai variable lokal dari **loop statement** Jika ada variable lain dengan nama yang sama dalam prosesnya, mereka akan diperlakukan sebagai variabel pemisah.

Interpretasi sintetis dari **for loop statement** adalah bahwa *copy* baru digenerasi untuk *circuit* yang dideskripsikan oleh *statement* di setiap iterasi dari *loop*. Penggunaan **for loop statement** untuk me-generate *circuit* yang diilustrasikan pada script 5.2

```
entity match_bits is
    port( a, b: in bit_vector (7 downto 0);
          matches: out bit_vector (7 downto 0));
end match_bits;

architecture functional of match_bits is
begin

    process (a, b)
    begin

        for i in 7 downto 0 loop
            matches (i) <= not (a(i) xor b(i));
        end loop;

    end process;
end functional;
```

Script 5.2 for loop statement match bits

Proses dari contoh sebelumnya yang me-generate satu set 1-bit *comparator* untuk membandingkan bit dari urutan vector a dan b yang sama. Hasilnya disimpan di dalam vector yang cocok, yang akan bernilai '1' dimanapun bit dari dua vektor cocok dan '0' untuk kondisi selain itu.

proses dari contoh sebelumnya setara dengan proses berikut:

```

process (a, b)
begin

    matches (7) <= not (a(7) xor b(7)) ;
    matches (6) <= not (a(6) xor b(6)) ;
    matches (5) <= not (a(5) xor b(5)) ;

    matches (4) <= not (a(4) xor b(4)) ;
    matches (3) <= not (a(3) xor b(3)) ;
    matches (2) <= not (a(2) xor b(2)) ;
    matches (1) <= not (a(1) xor b(1)) ;
    matches (0) <= not (a(0) xor b(0)) ;

end process;

```

#### a. Decoder 3 to 8

Eksresi for loop untuk 3-to-8 Decoder

Tabel 5.1 : 3 to 8 Decoder

A2	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

```

        y(i) <= '0' ;

        end if;

    end loop;

end process;

end Decode_for ;

```

Script 5.3 Decoder 3 to 8

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.all;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;

entity Decode_for is
    port(
        a : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        y : out STD_LOGIC_VECTOR (0 downto 7)
    );
end Decode_for;

architecture Behavioral of Decode_for is
begin
    process (a)
        variable j : integer;
    begin
        j := conv_integer (a);
        for i in 0 to 7 loop
            if (i = j) then
                y(i) <= '1';
            else

```

## b. Binary to BCD Converter

### Shift and Add 3 Algorithm

Salah satu cara untuk melakukan konversi biner ke BCD adalah dengan metode shift and Add 3 Algorithm, yang step-stepnya adalah sebagai berikut :

- Menggeser satu bit bilangan biner.
- Jika 8 pergeseran telah terjadi, jumlah BCD adalah di kolom ratusan, puluhan dan satuan.
- Jika nilai biner dalam salah satu kolom BCD adalah lebih besar dari 4, tambahkan 3 pada nilaidi kolom tersebut.
- Kembali ke step a

Algoritma secara detail dapat diilustrasikan pada tabel 5.2.

**Tabel 5. 2 : Algoritma shift and add 3 binary to BCD**

<b>Operation</b>	<b>Hundreds</b>	<b>Tens</b>	<b>Units</b>	<b>Binary</b>	
<b>B</b>				<b>7 4</b>	<b>3 0</b>
<b>HEX</b>				<b>F</b>	<b>F</b>
<b>Start</b>				<b>1 1 1 1</b>	<b>1 1 1 1</b>
<b>Shift 1</b>			<b>1</b>	<b>1 1 1 1</b>	<b>1 1 1</b>
<b>Shift 2</b>			<b>1 1</b>	<b>1 1 1 1</b>	<b>1 1</b>
<b>Shift 3</b>			<b>1 1 1</b>	<b>1 1 1 1</b>	<b>1</b>
<b>Add 3</b>			<b>1 0 1 0</b>	<b>1 1 1 1</b>	<b>1</b>
<b>Shift 4</b>		<b>1</b>	<b>0 1 0 1</b>	<b>1 1 1 1</b>	
<b>Add 3</b>		<b>1</b>	<b>1 0 0 0</b>	<b>1 1 1 1</b>	
<b>Shift 5</b>		<b>1 1</b>	<b>0 0 0 1</b>	<b>1 1 1</b>	
<b>Shift 6</b>		<b>1 1 0</b>	<b>0 0 1 1</b>	<b>1 1</b>	
<b>Add 3</b>		<b>1 0 0 1</b>	<b>0 0 1 1</b>	<b>1 1</b>	
<b>Shift 7</b>	<b>1</b>	<b>0 0 1 0</b>	<b>0 1 1 1</b>	<b>1</b>	
<b>Add 3</b>	<b>1</b>	<b>0 0 1 0</b>	<b>1 0 1 0</b>	<b>1</b>	
<b>Shift 8</b>	<b>1 0</b>	<b>0 1 0 1</b>	<b>0 1 0 1</b>		
<b>BCD</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>P</b>	<b>9 8</b>	<b>7 4</b>	<b>3 0</b>		
<b>Z</b>	<b>17 16</b>	<b>15 12</b>	<b>11 8</b>	<b>7 4</b>	<b>3 0</b>

```

Library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Bin2BCD is
    port(
        b:in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        p:out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)

    );
end Bin2BCD;

architecture Behavioral of Bin2BCD is
begin

    bcd1:process(b)
        variable z:STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0);
        begin

            for i in 0 to 17 loop
                z(i) := '0';
            endloop;

            z(10 downto 3) := b;
            for i in 0 to 4 loop

                if z(11 downto 8) > 4 then
                    z(11 downto 8) := z(11 downto 8) + 3;
                endif;

                if z(15 downto 12) > 4 then
                    z(15 downto 12) := z(15 downto 12) + 3;
                endif;

                z(17 downto 1) := z(16 downto 0);
            end loop;

            p <= z(17 downto 8);
        end process bcd1;
end Behavioral ;

```

Script 5.4 Ekspresi for untuk biner to BCD Decoder menggunakan shift and Add 3 Algorithm

### c. Gray Code Converter - Biner to Gray

Berikut ini adalah hubungan antara 3 bit binary dengan 3 bit gray code.

Binary code {0..7} : {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}

Gray code {0..7} : {000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100}

Konversi Biner ke Gray :

- Salin semua bit
- untuk setiap  $i$  :  $g(i) = b(i+1) \oplus b(i)$

```
Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_C_1164.ALL;

entity Bi nToGr ay is
    port(
        b:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        g:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end Bi nToGr ay;

architecture Behavi or al of Bi nToGr ay is
begin
    process(b)
    begin
        g(3) <= b(3);
        for i in 2 downto 0 loop
            g(i) <= b(i+1) xor b(i);
        end loop;
    end process;
end Behavi or al ;
```

Script 5.5 Konversi Biner ke Gray code



#### d. Gray Code Converter - Gray to Biner

Konversi Gray ke Biner :alin semua bit

- Untuk setiap i terkecil :  $b(i) = b(i+1) \oplus g(i)$

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity GrayToBin is
    port(
        g:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        b:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end GrayToBin;

architecture Behavioral of GrayToBin is
begin

    process (g)
        variable bv : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    begin
        bv(3) := g(3);
        for i in 2 downto 0 loop
            bv(i) := bv(i+1) xor g(i);
        end loop;
        b <= bv;
    end process;
end Behavioral;
```

**Script 5.6** Konversi Gray Code ke Biner

**e. Multiplier**

Fungsi loop juga bisa digunakan untuk fungsi multiplier. Pada script 5.7 adalah aplikasi loop untuk perkalian 4 bit dan hasilnya ditampung dalam 8 bit.

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline \end{array}$$

**Gambar 5.1** *Binary multiplication*

```

Library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;

entity MulShift is
    port(
        a:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        b:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        p:out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
    );
end MulShift;

architecture Behavioral of MulShift is
begin

    process(a,b)
        variable pv,bp :STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        begin

            pv := "00000000";

            bp := "0000" & b;

            for i in 0 to 3 loop
                if a(i) = '1' then
                    pv := pv + bp;

                endif;


                bp := bp(6 downto 0) & '0';

            endloop;
            p <= pv;

        endprocess;
    end Behavioral ;

```

Script 5.7 Multiplier dengan operator (&)

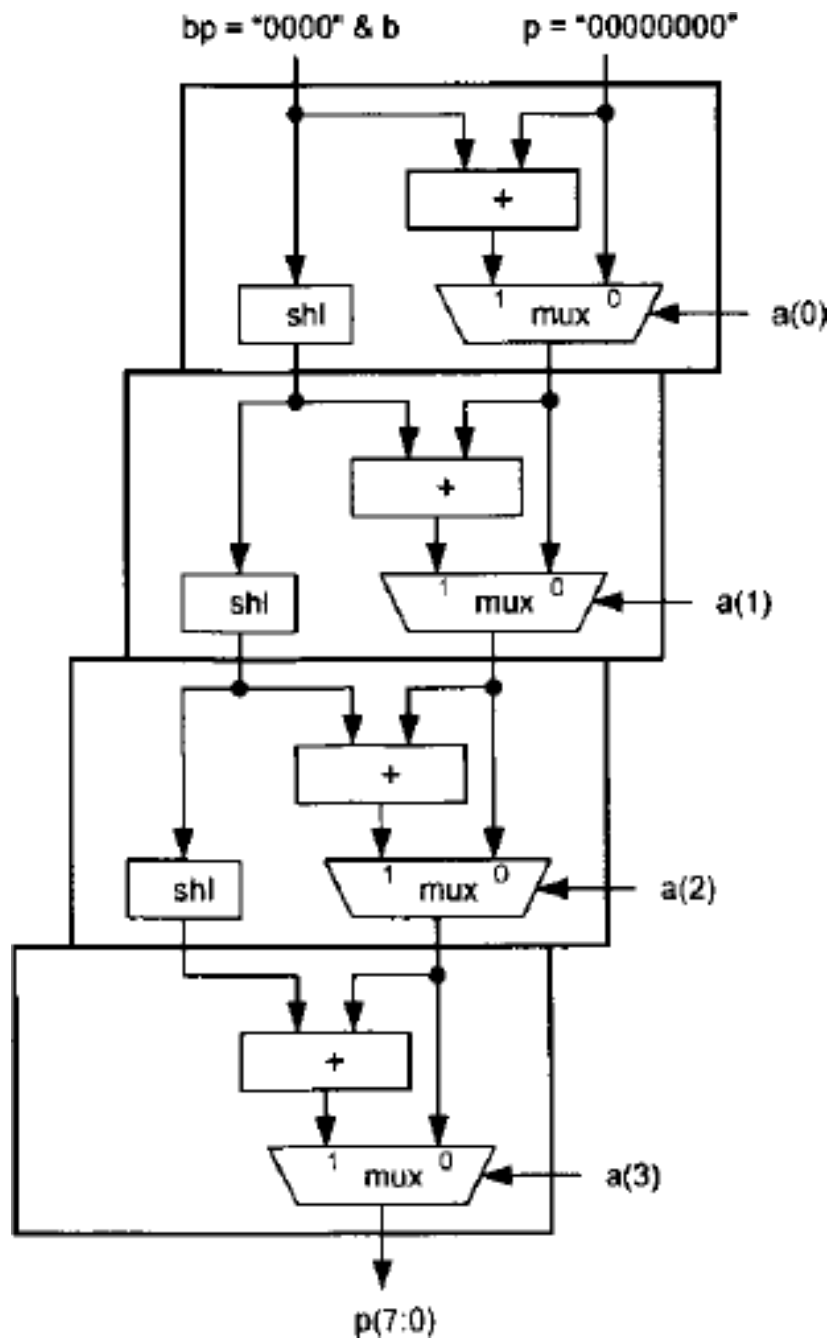

Gambar 5. 2 Logika Diagram Multiplier

Untuk menggunakan multiplication operator(\*) kita harus menggunakan tambahan library :

*use IEEE.STD\_LOGIC\_unsigned.all;*

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Mul is
    port(
        a:in  STD_LOGIC_VECTOR(3downto0) ;
        b:in  STD_LOGIC_VECTOR(3downto0) ;
        p:out  STD_LOGIC_VECTOR(7downto0)

    );
end Mul ;

architecture Behavioral of Mul is
begin

    p <= a*b;

end Behavioral ;

```

**Script 5.8** Multiplier dengan operator (\*)

```

Library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;

entity Mul Func is
    port(
        sw:in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        ld:out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

    );
end Mul Func;

architecture Behavioral of Mul Func is

function mul (a,b :in STD_LOGIC_VECTOR)
    return STD_LOGIC_VECTOR is
variable pv,bp :STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

begin
    pv := "00000000";
    bp := "0000" & b;
    for i in 0 to 3 loop
        if a(i)='1' then
            pv := pv + bp;
        endif;
        bp := bp(6 downto 0) & '0';
    end loop;

    return pv;
end function;

```

```

signal a1, a2:STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin


    a1 <= sw(7 downto 4);
    a2 <= sw(7 downto 4);
    l d <= mul (a1,a2);

```

Script 5.9 Multiplication Function

## f. Divider

Ekspresi for loop untuk fungsi divider :

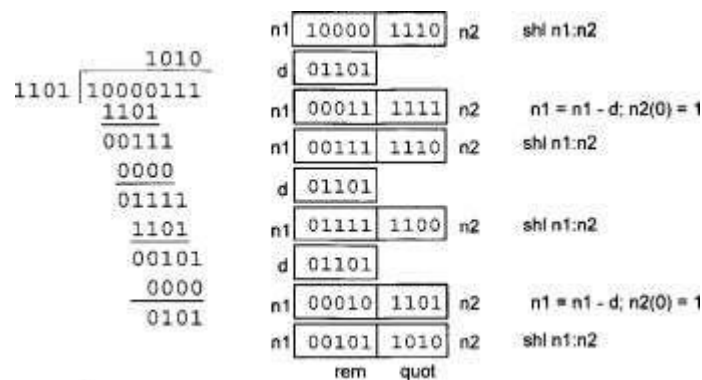

Gambar 5.3 Contoh fungsi pembagian

Algoritma divider sebagai berikut :

1. Simpan pembilang dalam gabungan dari  $n1:n2$
2. Simpan denominator di  $d$
3. Ulangi 4 kali :
  - Geser  $n1:n2$  kekiri 1 bit
  - If  $n1 > d$ 
    - $n1 = n1 - d$ ;
    - $n2(0) = 1$ ;
4.  $quot = n2$ ;
- $rem = n1(3:0)$ ;

```

Library IEEE;

Use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;

```

```

        numer :in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        denom :in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        quotient :out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        remainder :out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

    );
end Behavioral;

architecture Behavioral of Divider is
begin

    process(numer,denom)

        variable d, n1 :STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        variable n2 :STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    begin

        d := '0' & denom;

        n2 := numer(3 downto 0);

        n1 := '0' & numer(7 downto 4);

        for i in 0 to 3 loop

            n1 := n1(3 downto 0) & n2(3);
            n2 := n2(2 downto 0) & '0';

            if n1 >= d then

                n1 := n1-d;
                n2(0) := '1';

            end if;

        end loop;

        quotient <= n2;
        remainder <= n1(3 downto 0);

    end process;

end Behavioral;

```

Script 5.10 Divider

### 3. Alat dan Bahan

1. PC yang sudah terinstal ISE 13.1
2. Xilinx Spartan 3
3. Downloader JTAG USB
4. Power Supply 5v



#### 4. Langkah Percobaan

1. Tuliskan program perkalian dan pembagian.
2. Dengan menggunakan *function*, buatlah program sesuai dengan persamaan  $x = (a * b)/2$ .
3. Tampilkan RTL Schematicnya. Buatlah program simulasinya.
4. Tampilkan hasil simulasi, jika nilai  $a=7$ ;  $b=4$

#### 5. Hasil Percobaan

a) Decoder 3 to 8

Pin Layout

```
1 NET a(0) LOC=F12;  
2 NET a(1) LOC=G12;  
3 NET a(2) LOC=H14;  
4  
5 NET y(0) LOC=K12;  
6 NET y(1) LOC=P14;  
7 NET y(2) LOC=L12;  
8 NET y(3) LOC=N14;  
9 NET y(4) LOC=P13;  
10 NET y(5) LOC=N12;  
11 NET y(6) LOC=P12;  
12 NET y(7) LOC=P11;  
13
```



Gambar 1: Decoder 3 to 8 dengan input  $0000_2 = 0_{10}$



Gambar 2: Decoder 3 to 8 dengan input  $1000_2 = 4_{10}$

b) Binary to BCD Converter

Pin Layout

```
1 NET b(0) LOC=F12;  
2 NET b(1) LOC=G12;  
3 NET b(2) LOC=H14;  
4 NET b(3) LOC=H13;  
5 NET b(4) LOC=J14;  
6 NET b(5) LOC=J13;  
7 NET b(6) LOC=K14;  
8 NET b(7) LOC=K13;  
9  
10 NET p(0) LOC=K12;  
11 NET p(1) LOC=P14;  
12 NET p(2) LOC=L12;  
13 NET p(3) LOC=N14;  
14 NET p(4) LOC=P13;  
15 NET p(5) LOC=N12;  
16 NET p(6) LOC=P12;  
17 NET p(7) LOC=P11;
```



*Gambar 3: Biner to BCD dengan input  $0001\ 1111_2 = 31_{10}$*



*Gambar 4: Biner to BCD dengan input  $1111\ 1111_2 = 255_{10}$*

c) Biner to Gray Converter  
Pin Layout

```
1 NET b(0) LOC = F12;  
2 NET b(1) LOC = G12;  
3 NET b(2) LOC = H14;  
4 NET b(3) LOC = H13;  
5  
6 NET g(0) LOC = K12;  
7 NET g(1) LOC = P14;  
8 NET g(2) LOC = L12;  
9 NET g(3) LOC = N14;
```



*Gambar 5:biner to grey dengan input 0010*



*Gambar 6:biner to grey dengan input 1111*



d) Gray to Biner Converter  
Pin layout

```
1 NET g(0) LOC = F12;  
2 NET g(1) LOC = G12;  
3 NET g(2) LOC = H14;  
4 NET g(3) LOC = H13;  
5  
6 NET b(0) LOC = K12;  
7 NET b(1) LOC = P14;  
8 NET b(2) LOC = L12;  
9 NET b(3) LOC = N14;
```



*Gambar 7: Gray to Biner dengan input 0011*



*Gambar 8: Gray to Biner dengan input 1000*


### e) Multiplier

Pin layout

```

1 NET a(0) LOC=F12;
2 NET a(1) LOC=G12;
3 NET a(2) LOC=H14;
4 NET a(3) LOC=H13;
5
6 NET b(0) LOC=J14;
7 NET b(1) LOC=J13;
8 NET b(2) LOC=K14;
9 NET b(3) LOC=K13;
10
11 NET p(0) LOC=K12;
12 NET p(1) LOC=P14;
13 NET p(2) LOC=L12;
14 NET p(3) LOC=N14;

```

 

**Gambar 9:**Multiplier dengan input  $0011_2 * 0011_2 = 9_{10}$



**Gambar 10:**Multiplier dengan input  $0100_2 * 0100_2 = 16_{10}$



f) Divider

Pin Layout

```

1 NET number(0) LOC=F12;
2 NET number(1) LOC=G12;
3 NET number(2) LOC=H14;
4 NET number(3) LOC=H13;
5 NET number(4) LOC=J14;
6 NET number(5) LOC=J13;
7 NET number(6) LOC=K14;
8 NET number(7) LOC=K13;
9
10 NET denom(0) LOC=M13;
11 NET denom(1) LOC=M14;
12 NET denom(2) LOC=L13;
13 NET denom(3) LOC=L14;
14
15 NET quotient(0) LOC=K12;
16 NET quotient(1) LOC=P14;
17 NET quotient(2) LOC=L12;
18 NET quotient(3) LOC=N14;
19
20 NET reminder(0) LOC=P13;
21 NET reminder(1) LOC=N12;
22 NET reminder(2) LOC=P12;
23 NET reminder(3) LOC=P11;

```



**Gambar 11:**Divider dengan input  $1000_2 : 0100_2 = 0010_2$



**Gambar 12:**Divider dengan input  $1000_2 : 0010_2 = 0100_2$

g) Program Persamaan  $x = (a*b)/2$

Kode Program


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;

entity latihan5 is
port( a,b: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      quotient :out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      reminder :out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end latihan5;

architecture Behavioral of latihan5 is
signal x: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal z: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
    process(a,b)
        variable pv,bp: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        begin
            pv := "00000000";
            bp := "0000" & b;
            for i in 0 to 3 loop
                if a(i) = '1' then
                    pv := pv + bp;
                end if;
                bp:= bp(6 downto 0) & '0';
            end loop;
            x <= pv;
        end process;
        z <= "0010";

        process(x,z)
            variable d, n1 :STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
            variable n2 :STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            begin
                d := '0' & z ;
                n2 := x(3 downto 0);
                n1 := '0' & x (7 downto 4);
                for i in 0 to 3 loop
                    n1 := n1(3 downto 0)& n2(3);
                    n2 := n2(2 downto 0)& '0' ;
                    if n1 >= d then n1 := n1-d;
                        n2(0):= '1';
                    end if;
                end loop;
                quotient <= n2;
                reminder <= n1(3 downto 0);
            end process;
        end Behavioral;
```

## RTL Skematik

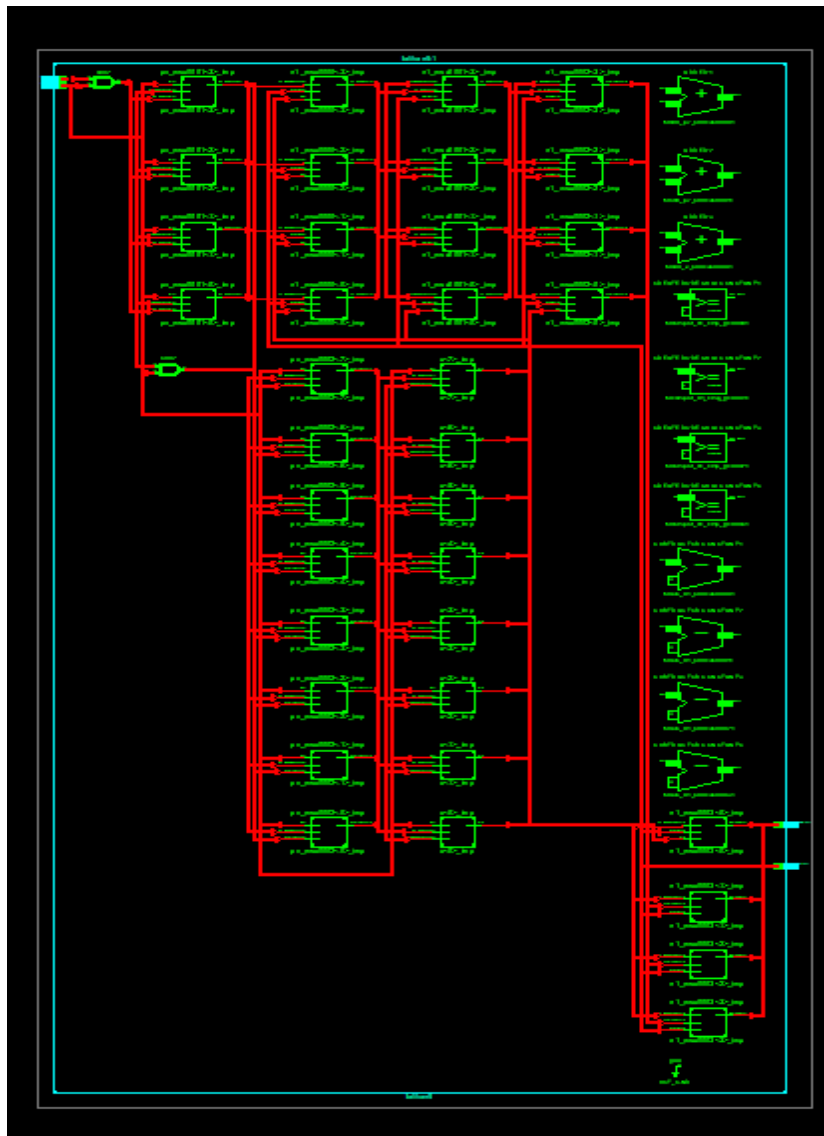

**Gambar 13:RTL Skematik**

## Test Bench

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY latihan5 IS
END latihan5;

ARCHITECTURE behavior OF latihan5 IS
COMPONENT latihan5

    PORT(
        a : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        b : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        quotient : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        reminder : OUT std_logic_vector(3 downto 0));
END COMPONENT;

END behavior;
```



```

--Inputs

signal a : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal b : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');


--Outputs

signal quotient : std_logic_vector(3 downto 0);
signal reminder : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: latihan5 PORT MAP (

        a => a,
        b => b,
        quotient => quotient,
        reminder => reminder
    );


    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
        -- hold reset state for 100 ns.
        wait for 100 ns;

        a <= "0111";
        b <= "0100";

        wait;
    end process;
END;

```


Simulasi Timing Diagram dengan input a = 7, b = 4

 

**Gambar 14:Timing Diagram**

## Pin Layout

```
1 NET a(0) LOC=F12;  
2 NET a(1) LOC=G12;  
3 NET a(2) LOC=H14;  
4 NET a(3) LOC=H13;  
5  
6 NET b(0) LOC=J14;  
7 NET b(1) LOC=J13;  
8 NET b(2) LOC=K14;  
9 NET b(3) LOC=K13;  
10  
11  
12 NET quotient(0) LOC=K12;  
13 NET quotient(1) LOC=P14;  
14 NET quotient(2) LOC=L12;  
15 NET quotient(3) LOC=N14;  
16  
17 NET reminder(0) LOC=P13;  
18 NET reminder(1) LOC=N12;  
19 NET reminder(2) LOC=P12;  
20 NET reminder(3) LOC=P11;  
21
```

 

***Gambar 15:Latihan dengan input 0100\*0111***

## 6. ANALISA

Pada program pertama (Decoder 3 to 8) menggunakan for loop statement. Statement tersebut memiliki input biner dan output desimal. Sehingga ketika menerima input  $0000_2$  maka Led yang menyala adalah paling kanan, karena urutan dari kanan ke kiri mulai dari 0. Jika inputnya  $1000_2$  maka Led yang menyala yaitu nomor 5 yang bernilai 4.

Pada program kedua (Binary to BCD Converter) yang memiliki input biner dan output desimal yang berbentuk biner terpisah. Jadi ketika menerima input  $00011111_2$  (31) maka Led yang menyala  $0011_2$  (3) dan  $0001_2$  (1), yang berarti nilai 31 dipisah menjadi biner dari 3 dan 1.

Pada program ketiga (Biner to Gray Converter) yang memiliki input biner dan output kode Gray. Ketika menerima input  $0010$  maka LED yang menyala  $0011$  kode Gray.

Pada program keempat (Gray to Biner Converter) yang hampir sama dengan percobaan ke tiga, hanya berbeda input-output yang dibalik. Jadi ketika diberi input kode Gray  $0011$  maka LED yang menyala  $0010$  biner.

Pada program kelima (Multiplier) memiliki 2 input terpisah yang berasal dari 4 switch kanan dan 4 switch kiri. Untuk outputnya dari LED yang menampilkan biner. Cara kerjanya seperti perkalian, jika memberi input  $0011_2$  yang berarti 3 dan juga  $0011_2$  yang berarti 3 maka output pada LED akan menampilkan  $9_{10}$  dalam bentuk biner yaitu  $1001_2$ .

Pada program keenam (Divider) hampir sama dengan program ke lima hanya saja ini pembagian. Jadi ketika menerima input  $1000_2$  yang bernilai 8 dan input  $0100_2$  yang bernilai 4. Maka  $8:4=2$ , jadi pada LED akan menampilkan biner dari 2 yaitu  $0010_2$ .



No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	Pada program latihan menghitung hasil dari $a * b / 2$ , dimana $a = 7$ dan
<input type="checkbox"/>	$b = 4$ . Untuk outputnya menggunakan metode quotient dan remainder. Metodanya
<input type="checkbox"/>	sendiri gabungan dari perkalian dan pembagian. Alur kerja program berasal dari
<input type="checkbox"/>	input divider yang berasal dari hasil perkalian $a * b$ , dan denom yang telah
<input type="checkbox"/>	dideklarasikan menjadi "0010". Maka ketika input a yaitu 0111 dan input
<input type="checkbox"/>	b yaitu 0100, dan outputnya akan $0111_2 * 0100_2 / 0010_2$ menjadi 1110.
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

## 7. KESIMPULAN

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Berdasarkan praktikum tersebut telah dilakukan percobaan menggunakan
<input type="checkbox"/>	Spartan 3 dengan menjalankan beberapa program, seperti Decoder 3 to 8,
<input type="checkbox"/>	Binary to BCD Converter, Biner to Gray Converter, Gray to Biner Converter,
<input type="checkbox"/>	Multiplier, Divider dan juga program latihan yang merupakan gabungan dari
<input type="checkbox"/>	multiplier dan divider.
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	